
/*很多不记得了，只列出记得的几个题*/

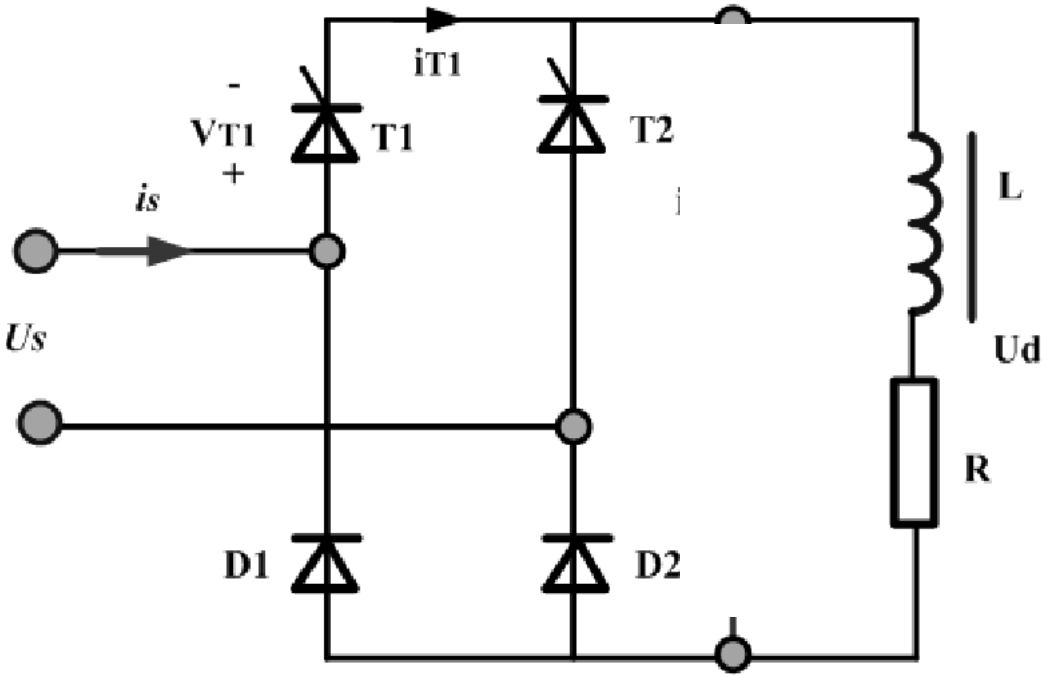1. 整流大题。全控整流，α=30°。画输出波形、T1 管两端波形、输入电流 is 波形，计算功率因数。（下面这个图的两个二极管都改成晶闸管。）




2. 还是整流的题，但不记得了。
3. 考了单极性 SPWM 全桥逆变。计算 mf，根据给定电流纹波计算电感值之类的。
4. 逆变和交交变换的选择题。单相移相式全桥逆变的 THD；周波环流非环流的上限频率；电力电子变压器相对于传统变压器的优点，矩阵变换器的优点……(SJJ 老师的课件真是什么都可能考……)
5. DC-DC，全桥隔离 Buck 变换器。画电路图画波形。（都是课件上有的。）
6. DC-DC，Boost。基本是书上第二章第二题原题，改了改数据。
7. 设计一个笔记本电源适配器，输入 220V 有效值交流，输出 20V 直流，要求功率因数为 1