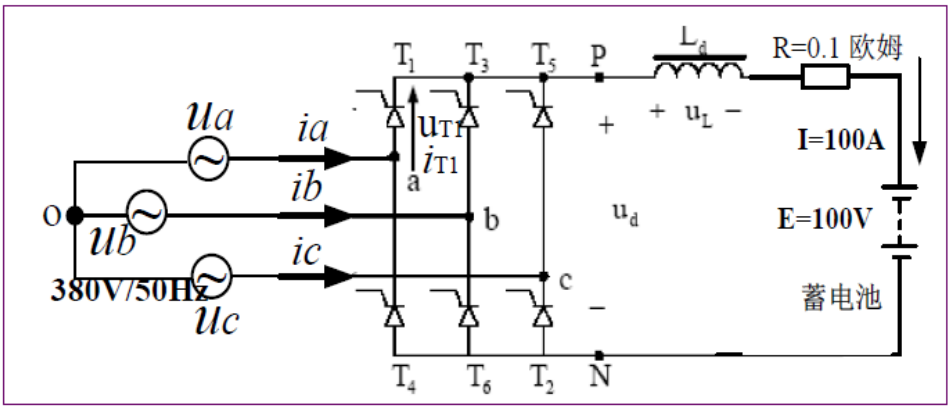
1. 单相的整流题即下图三相改成单相，求α、PF，画 ud、is（输入电流）和 vt1 的波形




2. 给了小功率的单相与大功率三相情况，分别画出高功因的两种整流情况，并说明为什么高功因
3. 逆变问答题，有最小引出角考虑情况、单双 SPWM 对比后的优缺点，PWM 的优化方法，三相逆变感性负载不同角度下的工作模式
4. 单相交流调压，求导通角和最大负载电流有效值，求θ（没错要求导通角）；单极性 SPWM 逆变，求 ma，mf 和滤波电感（要求纹波 10A 以下）
5. 器件（什么是电力电子技术 hhhh）、晶闸管导通条件、mosfet 为什么耐压越高导通电阻越高
6. Buck，带公式
7. 单管正激，画电路图和等效电路图、和 im、iL、u1 的波形
8. 设计题 200V50Hz 到 1000V100Hz 的电源